

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告



学 号 2252941

姓 名 杨瑞灵

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

一、实验内容

实验介绍

在本次实验中，我们将使用 Verilog HDL 语言实现行为级 ALU 的设计和仿真

实验目标

深入了解 ALU 的原理学习使用 Verilog HDL 语言进行行为级 ALU 的设计与仿真。3.实验原理 ALU 是负责运算的电路。ALU 必须实现以下几个运算：加（ADD）、减（SUB）、与（AND）、或（OR）、异或（XOR）、置高位立即数（LUI）、逻辑左移与算数左移（SLL）、逻辑右移（SRL）以及算数右移（SRA）、SLT、SLTU 等操作。输出 32 位计算结果、carry(借位进位标志 位)、zero(零标志位)、negative(负数标志位)和 overflow(溢出标志位)。 本实验实现 ALU 的基本思想是：在操作数输入之后将所有可能的结果都计算出来，通 过操作符 aluc 的输入来判别需要执行的操作来选择需要的结果进行输出。图 6.9.1 所示 为本实验的 ALU 参考原理图。表 6.9.1 所示为 aluc 的值所对应的运算。表 6.9.2 所示 为 addsub32 标志位规则（仅供参考）

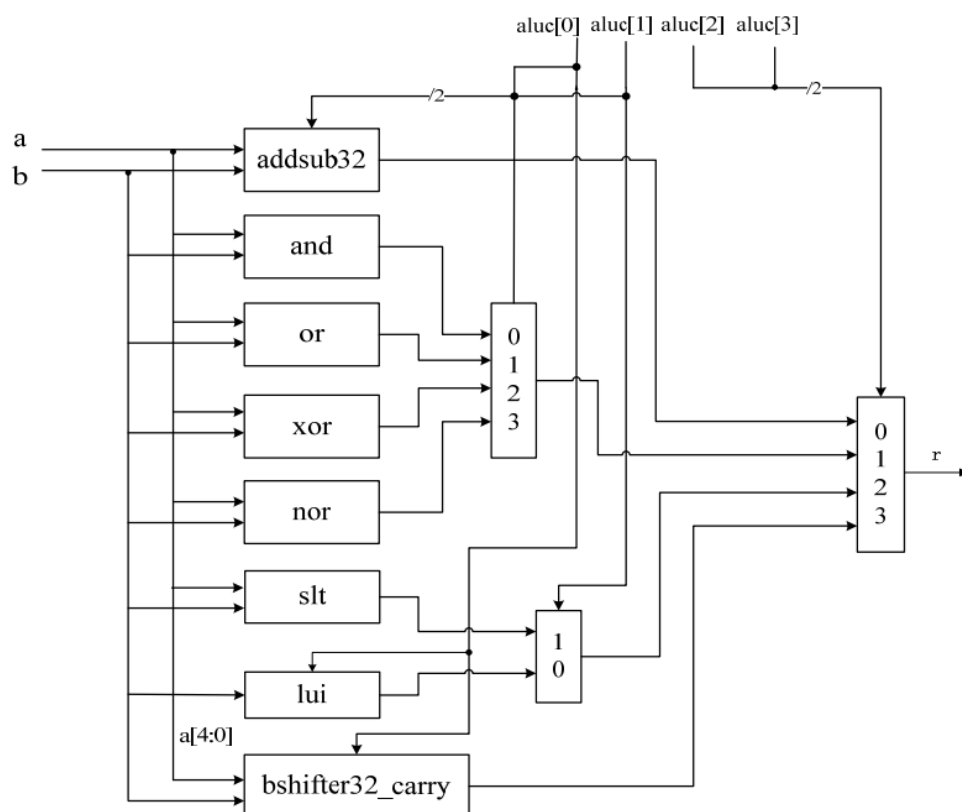


图 6.9.1 ALU 的原理图供参考

表 6.9.1 aluc 的值所对应的运算

	aluc[3]	aluc[2]	aluc[1]	aluc[0]
Addu r=a+b 无符号	0	0	0	0
Add r=a+b 有符号	0	0	1	0
Subu r=a-b 无符号	0	0	0	1
Sub r=a-b 有符号	0	0	1	1
And r=a & b	0	1	0	0
Or r=a b	0	1	0	1
Xor r=a ^ b	0	1	1	0
Nor r=~ (a b)	0	1	1	1
Lui r={b[15:0],16'b0}	1	0	0	X
Slt r=(a<b)?1:0 有符号	1	0	1	1
Sltu r=(a<b)?1:0 无符号	1	0	1	0
Sra r=b>>a	1	1	0	0
Sll/Slr r=b<<a	1	1	1	X
Srl r=b>>a	1	1	0	1

表 6.9.2 ALU 标志位规则

zero 标志位	1. z=1 表示运算结果是零, z=0 表示运算结果不是零。 2. 对于 Slt 和 Sltu 运算, 如 a-b=0, 则 z=1, 表示进行比较的两个数大小相等。 3. 所有运算均影响此标志位。
carry 标志位	1. 无符号数加法运算 (Addu) 发生上溢出, 则该标志位为 1。 2. 无符号数减法运算 (Subu) 发生下溢出, 则该标志位为 1。 3. 无符号数比较运算 (Sltu), 如 a-b<0, 则该标志位为 1。 4. 移位运算, 该标志位为最后一次被移出的位的数值 (在移位模块实现)。 5. 其他运算不影响此标志位。
negative 标志位	1. 有符号数运算 Add 和 Sub, 操作数和运算结果均采用二进制补码的形式表示, N=1 表示运算的结果为负数, N=0 表示结果为正数或零。 2. 有符号数比较运算 (Slt), 如果 a-b<0, 则 N=1。 3. 其他运算, 运算最终结果的最高位 r[31] 为 1, 则 N=1。
overflow 标志位	1. 对于有符号加减法运算 (Add 和 Sub), 操作数和运算结果均采用二进制补码的形式表示, 有溢出时该标志位 o=1。 2. 只有有符号加减法运算影响此标志位。

二、硬件逻辑图

三、模块建模

6.9

```
module alu(  
    input [31:0] a,  
    input [31:0] b,  
    input [3:0] aluc,  
    output reg [31:0] r,  
    output reg zero,  
    output reg carry,  
    output reg negative,  
    output reg overflow  
);  
    wire signed [31:0] a1;  
    wire signed [31:0] b1;  
    assign a1 = a;  
    assign b1 = b;  
    //无符号加法  
    wire [31:0] Addu;  
    assign Addu = a + b;  
    //有符号加法  
    wire [31:0] Add;  
    assign Add = a1 + b1;  
    //无符号减法  
    wire [31:0] Subu;  
    assign Subu = a - b;  
    //有符号减法  
    wire [31:0] Sub;  
    assign Sub = a1 - b1;  
    //按位与  
    wire [31:0] And;  
    assign And = a & b;  
    //按位或  
    wire [31:0] Or;  
    assign Or = a | b;  
    //按位异或  
    wire [31:0] Xor;  
    assign Xor = a ^ b;
```

```

//按位或非
wire [31:0] Nor;
assign Nor = ~(a | b);
//置高位立即数 (LUI)
wire [31:0] Lui;
assign Lui = (b & 32'h0000ffff) << 16;
//有符号的 a<b? Slt
wire [31:0] Slt;
assign Slt = (a1 < b1)?1:0;
//无符号的 a<b?
wire [31:0] Sltu;
assign Sltu = (a < b)?1:0;
//算数右移 (SRA)
wire [31:0] Sra;
assign Sra = b1 >>> a1;
//逻辑左移 (SLA) /算数左移 (SLL)
wire [31:0] Sll_Sla;
assign Sll_Sla = b << a;
//逻辑右移 (SRL)
wire [31:0] Srl;
assign Srl = b >> a;

reg [32:0] an,bn,cn; //无符号数
always @(*)
begin
an={1'b0,a[31:0]};
bn={1'b0,b[31:0]};
//无符号加法
if (aluc == 4'b0000)
begin
r = Addu;
cn = an + bn;
carry = cn[32];
end

else if (aluc == 4'b0010)
begin
r = Add;
if( a1[31]== 1 && b1[31]==1 && Add[31] == 0)//负+负=正
overflow <= 1'b1;
else if ( a1[31]== 0 && b1[31]==0 && Add[31] == 1)//正+正=负
overflow <= 1'b1;
else

```

```

        overflow <= 1'b0;
    end
else if (aluc == 4'b0001)
    begin
        r = Subu;
        cn <= an - bn;
        carry <= cn[32];
    end
else if (aluc == 4'b0011)
    begin
        r = Sub;
        if( a1[31]== 0 && b1[31]==1 && Sub[31] == 1)//正-负=负
            overflow <= 1'b1;
        else if ( a1[31]== 1 && b1[31]==0 && Sub[31] == 0)//负-正=正
            overflow <= 1'b1;
        else
            overflow <= 1'b0;
    end
else if (aluc == 4'b0100)
    r = And;
else if (aluc == 4'b0101)
    r = Or;
else if (aluc == 4'b0110)
    r = Xor;
else if (aluc == 4'b0111)
    r = Nor;
else if (aluc[3:1] == 3'b100)
    r = Lui;
else if (aluc == 4'b1011)
    begin
        r = Slt;
        zero <= (a == b? 1:0);
        if (a1 - b1<0)
            negative <= 1'b1;
        else
            negative <= 1'b0;
    end
else if (aluc == 4'b1010)
    begin
        r = Sltu;
        cn <= an - bn;
        zero <= (a == b? 1:0);
        carry <= cn[32];
    end
end

```

```

else if (aluc == 4'b1100)
    begin
        r = Sra;
        carry <= (b1>>>(a-1)) & 32'b1;///
    end
else if (aluc[3:1] == 3'b111)
    begin
        r = Sll_Sla;
        carry <= (b<<(a-1))>>31 & 32'b1;///
    end
else if (aluc == 4'b1101)
    begin
        r = Srl;
        carry <= (b>>(a-1)) & 32'b1;///
    end
if(aluc != 4'b1011 && aluc != 4'b1010)
    zero <= (r == 0 ? 1:0);
if(aluc != 4'b1011)
    negative <= r[31];
end
endmodule

```

四、测试模块建模

6.9

```

module ALU_tb();
    reg [31:0] a;
    reg [31:0] b;
    reg [3:0] aluc;
    wire [31:0] r;
    wire zero;
    wire carry;
    wire negative;
    wire overflow;
    alu
    ALU(.a(a), .b(b), .aluc(aluc), .r(r), .zero(zero), .carry(carry), .negative(negative), .overflow(overfl
    ow));
    initial

```

```

begin
    a <= 32'hffffffff;
    b <= 32'h0000ffff;
    aluc <= 4'b0011;
    #40
    a <= 32'h00000000;
    b <= 32'hffff1234;
    aluc <= 4'b1000;
    #40
    a <= 32'h00000008;
    b <= 32'hffffffff;
    aluc <= 4'b1100;
    #40
    a <= 32'h00000010;
    b <= 32'h80000000;
    aluc <= 4'b1100;
    #40
    a <= 32'h00000001;
    b <= 32'hffffffff;
    aluc <= 4'b1110;
    #40
    a <= 32'h00000008;
    b <= 32'hffffffff;
    aluc <= 4'b1110;
    #40
    a <= 32'h0000001f;
    b <= 32'h0000ffff;
    aluc <= 4'b1110;
end

initial
    begin
        //ADDU
        aluc = 4'b0000;
        a = 15;
        b = 16;
        #40
        a = 32'b0;
        b = 32'b0;
        #40
        a = 32'b10000000000000000000000000000000;
        b = 32'b10000000000000000000000000000000;
        //ADD
        #40
        aluc = 4'b0010;
    
```


[illegible]

```

aluc = 4'b0100;
a = 32'b10001000100010001000100010001000;
b = 32'b01001000110010011000100010001000;
#40 aluc = 4'b0101;
#40 aluc = 4'b0110;
#40 aluc = 4'b0111;
//LUI
#40
aluc = 4'b1001;
a = 32'b1;
b = 32'b1;
aluc = 4'b1000;
a = 32'b1;
b = 32'b1;
//SLT, SLTU
#40
aluc = 4'b1011;
a = 20;
b = 15;
#40
a = 5;
b = 10;
aluc = 4'b1011;
a = 20;
b = 15;
#40
a = 5;
b = 10;
#40
a = -5;
b = -10;
#40
a = -5;
b = 10;
//SRA SLL/SLR SRL
b = 32'b111111110000000000;
a = 32'b101;
//aluc = 4'b1110;
#40
aluc = 4'b1111;
#40
aluc = 4'b1101;

```

end

endmodule

五、实验结果


● 接口定义:

```
module alu(  
    input [31:0] a,      //32 位输入, 操作数 1  
    input [31:0] b,      //32 位输入, 操作数 2  
    input [3:0] aluc,    //4 位输入, 控制 alu 的操作  
    output [31:0] r,     //32 位输出, 由 a、b 经过 aluc 指定的操作生成  
    output zero,         //0 标志位  
    output carry,        // 进位标志位  
    output negative,     // 负数标志位  
    output overflow      // 溢出标志位  
);
```

6.9


1.Addu 无符号加法

上溢出: carry=1

 


2.Add 有符号加法

上溢出: overflow=1

 

3.Subu 无符号减法

下溢出: carry=1

 

4.Add 有符号减法

下溢出: overflow=1

	Msgs					
/ALU_tb/a	32'h00000001	32'h00000014	32'hfffffffb	32'hfffffffb	32'h00000000	
/ALU_tb/b	32'h000001ff	32'h0000000f	32'hfffffffb	32'hfffffffb	32'h000001ff	
/ALU_tb/aluc	4'h3	4'h3				
/ALU_tb/r	32'hfffffe02	32'h00000005		32'hfffffffb	32'hfffffe02	
/ALU_tb/zero	1'h0					
/ALU_tb/carry	1'h1					
/ALU_tb/negative	1'h1					
/ALU_tb/overflow	1'h0					
/glbl/GSR	1'h0					

5.按位与

	Msgs		
/ALU_tb/a	32'h88888888	32'h88888888	
/ALU_tb/b	32'h48c98888	32'h48c98888	
/ALU_tb/aluc	4'h4	4'h4	
/ALU_tb/r	32'h08888888	32'h08888888	
/ALU_tb/zero	1'h0		
/ALU_tb/carry	1'h1		
/ALU_tb/negative	1'h0		
/ALU_tb/overflow	1'h0		
/glbl/GSR	1'h0		


6.按位或

	Msgs		
/ALU_tb/a	32'h88888888	32'h88888888	
/ALU_tb/b	32'h48c98888	32'h48c98888	
/ALU_tb/aluc	4'h5	4'h5	
/ALU_tb/r	32'hc8c98888	32'hc8c98888	
/ALU_tb/zero	1'h0		
/ALU_tb/carry	1'h1		
/ALU_tb/negative	1'h1		
/ALU_tb/overflow	1'h0		
/glbl/GSR	1'h0		


7.按位异或

	Msgs		
/ALU_tb/a	32'h88888888	32'h88888888	
/ALU_tb/b	32'h48c98888	32'h48c98888	
/ALU_tb/aluc	4'h6	4'h6	
/ALU_tb/r	32'hc0410000	32'hc0410000	
/ALU_tb/zero	1'h0		
/ALU_tb/carry	1'h1		
/ALU_tb/negative	1'h1		
/ALU_tb/overflow	1'h0		
/glbl/GSR	1'h0		

8.按位与非

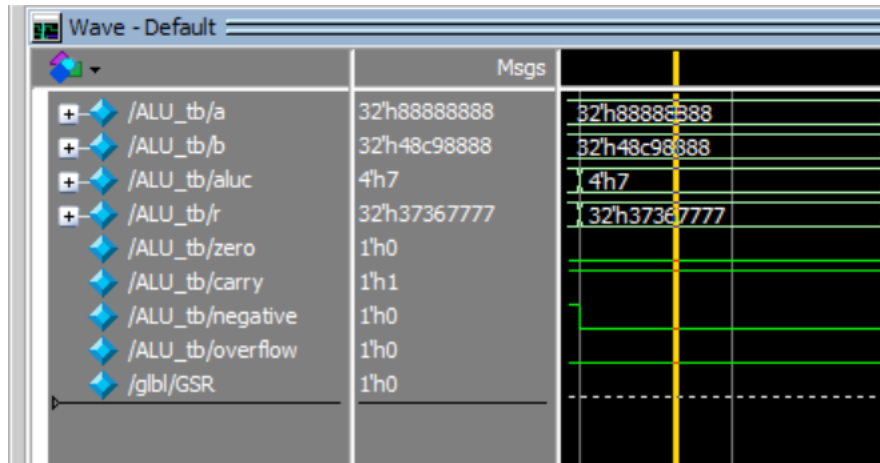

9.立即数

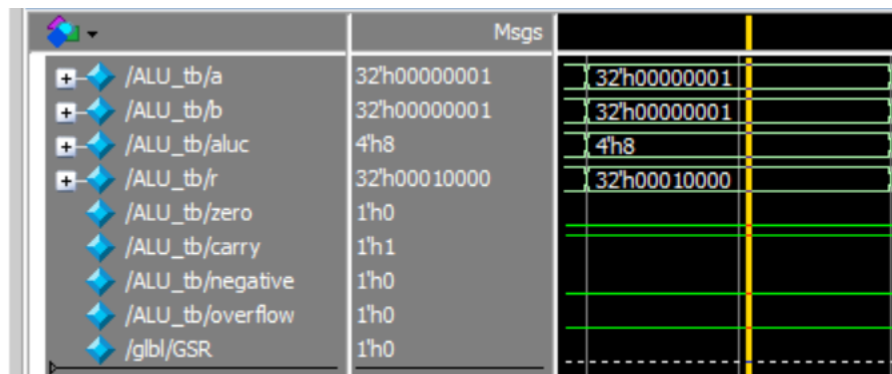

10.有符号比较 (a<b)


a-b=0: zero=1

a-b<0: negative=1

11.无符号比较 (a<b)


a-b=0: zero=1

a-b<0: carry=1

 


12.算术右移

最后一次移的数: carry

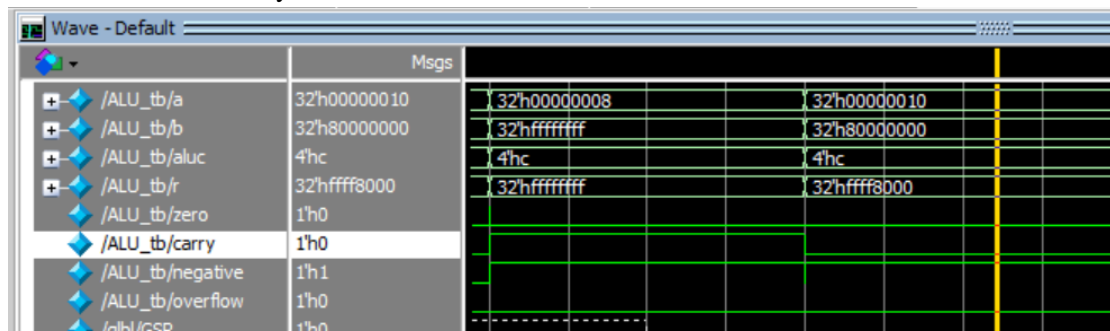

13.算术左移/算术右移

最后一次移的数：carry

 

14.逻辑右移

最后一次移的数：carry