# 同济大学计算机系

# 数字逻辑课程实验报告



学 号		2252941		
姓	名 _	杨瑞灵		
专	业 _	计算机科学与技术		
· 授课老师		张冬冬		

## 一、实验内容

## (1)6.4 桶形移位器

#### 实验介绍:

在本次实验中, 我们将使用 Verilog HDL 语言实现 32 位桶形移位器的设计和仿真。

#### 实验目标:

深入了解桶形移位器的原理。

使用 logicsim 软件搭建一个 8 位的桶形移位器。

学习使用 Verilog HDL 语言设计实现一个 32 位桶形移位器。

#### 实验原理:

桶式移位器是一种组合逻辑电路,通常作为微处理器 CPU 的一部分。它具有 n 个数据 输入和 n 个数据输出,以及指定如何移动数据的控制输入,指定移位方向、移位类型(循 环、算术还是逻辑移位)及移动的位数等等

 


图 6.4.1 4位桶形移位器原理图


表 6.4.1 aluc1 和 aluc0 的值所对应的逻辑运算

MIPS 指令	aluc1	aluc0	说明
算术右移(sra)	0	0	a 向右移动 b 位,最高位补 b 位符号位
逻辑右移(srl)	1	0	a 向右移动 b 位,最高位补 b 位 0
算术左移(sll)	0	1	a 向左移动 b 位,最低位补 b 位 0
逻辑左移(sll)	1	1	a 向左移动 b 位,最低位补 b 位 0

# 二、硬件逻辑图


8位逻辑图如下:

#### 1. en=0

 


## 2. 算数右移


输入: 11101101 移动: 0位 输出: 11101101

 

输入: 11101101 移动: 1位 输出: 11110110

 


输入: 11101101 移动: 3位 输出: 11111101

 


## 3.算数左移

输入: 11101101 移动: 1位 输出: 11011010

 


输入: 11101101 移动: 3位 输出: 01101000

 


## 4.逻辑右移

输入: 11101101 移动: 1位 输出: 01110110

 


输入: 11101101 移动: 3位 输出: 00011101

 


## 5.逻辑左移

输入: 11101101 移动: 1位 输出: 11011011

 

输入: 11101101 移动: 3位 输出: 01101111

 

## 三、模块建模

#### **6.4**

module barrelshifter32(


```
input [31:0] a,
     input [4:0] b,
     input [1:0] aluc,
     output reg [31:0] c
     );
     reg [31:0] t;
     always@(*)
     begin
         if(!aluc[0])//右移
              begin
                   c=a>>b;
                   if(!aluc[1]&&a[31])//算数
                        begin
                             t=32'b111111111111111111111111111111111>>b;
                             c=\sim t|c;
                        end
              end
         else if(aluc[0])//左移
              c=a<<b;
     end
endmodule
```

# 四、测试模块建模


```
module barrelshifter32_tb();
reg [31:0] a;
reg [4:0] b;
reg [1:0] aluc;
wire [31:0] c;
barrelshifter32 bs32(a,b,aluc,c);
initial
begin
//算数右移
aluc<=2'b00;
b<=5'b00011;
//算数左移
#100 aluc<=2'b01;
//逻辑右移
#100 aluc<=2'b10;
//逻辑左移
#100 aluc<=2'b11;
end
endmodule
```

# 五、实验结果


## 1.算数右移

 


## 2.算数左移

 

## 3.逻辑右移

 

 

## 4.逻辑左移

