

# 同济大学计算机系

## 数字逻辑课程实验报告



学 号 2252941

姓 名 杨瑞灵

专 业 计算机科学与技术


授课老师 张冬冬

## 一、实验内容

### 实验介绍:

**模 8 计数器实验：** 使用 logisim 验证模 8 计数器电路逻辑，使用 Verilog 语言实现计数器的建模并设计。进行下板验证时输出到七位数码管中，利用分频器控制时钟频率观察数码管输出

## 二、硬件逻辑图

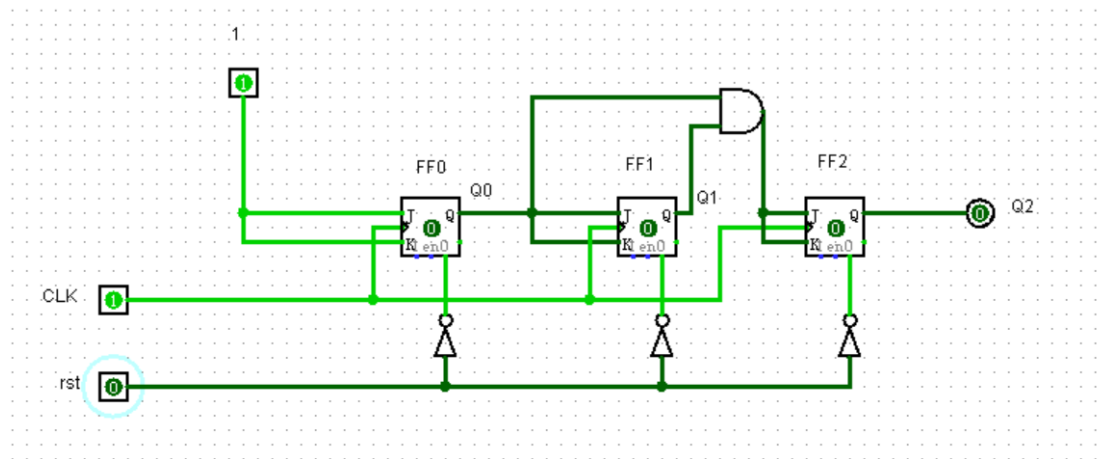

### 三、模块建模

## 6.7\_1

```

module JK_FF(
    input CLK,
    input J,
    input K,
    input RST_n,
    output reg Q1,
    output reg Q2
);
    always @(negedge RST_n or posedge CLK)
    begin
        if(~RST_n)
        begin
            Q1=1'b0;
            Q2=~Q1;
        end
    end
endmodule

```

```

    else if((J==1'b0&&K==1'b1)|| (J==1'b1&&K==1'b0))
        begin
            Q1=J;
            Q2=K;
        end
    else if(J==1'b0&&K==1'b0)
        ;
    else if(J==1'b1&&K==1'b1)
        begin
            Q1=~Q1;
            Q2=~Q2;
        end
    begin
    end
    end
endmodule

```

```

module display7(
    input [3:0] iData,
    output [6:0] oData
);
    reg [6:0] oData_t;
    always @(*)
    begin
        case(iData)
            4'b0000: oData_t=7'b1000000;
            4'b0001: oData_t=7'b1111001;
            4'b0010: oData_t=7'b0100100;
            4'b0011: oData_t=7'b0110000;
            4'b0100: oData_t=7'b0011001;
            4'b0101: oData_t=7'b0010010;
            4'b0110: oData_t=7'b0000010;
            4'b0111: oData_t=7'b1111000;
            4'b1000: oData_t=7'b0000000;
            4'b1001: oData_t=7'b0010000;
            default;;
        endcase
    end
    assign oData = oData_t;
endmodule

```

```

module Divider(
    input I_CLK,
    input rst,

```

```

output reg O_CLK = 0
);
parameter times = 100_000_000;
reg [30:0]cnt = 0;
always @(posedge I_CLK)
begin
if (rst)
begin
O_CLK = 0;
cnt = 0;
end
else
begin
if (cnt == times/2-1)
begin
O_CLK = ~O_CLK;
cnt = 0;
end
else
cnt = cnt + 1;
end
end
endmodule

```

```

module Counter8(
input CLK,
input rst_n,
output [2:0] oQ,
output [6:0] oDisplay
);
wire O_CLK;
Divider dr(CLK, 1'b0, O_CLK);
JK_FF FF0(O_CLK, 1'b1, 1'b1, rst_n, oQ[0]);
JK_FF FF1(O_CLK, oQ[0], oQ[0], rst_n, oQ[1]);
JK_FF FF2(O_CLK, oQ[1]&oQ[0], oQ[1]&oQ[0], rst_n, oQ[2]);
wire [3:0]iData={ 1'b0,oQ };
display7 dis7( iData,oDisplay);
endmodule

```

## 6.7\_2

```

module Divider(
input I_CLK,
input rst,
output reg O_CLK

```

```

);
parameter times = 20;
time cnt = 0;
always @(posedge I_CLK)
begin
if (rst)
begin
O_CLK = 0;
cnt = 0;
end
else
begin
if (cnt == times)
begin
O_CLK = ~O_CLK;
cnt = 0;
end
cnt = cnt + 1;
end
end
always @(negedge I_CLK)
begin
if (cnt == times)
begin
O_CLK = ~O_CLK;
cnt = 0;
end
cnt = cnt + 1;
end
end
endmodule

```

## 四、测试模块建模

### 6.7\_1

```


module Counter8_tb();
reg I_CLK,rst_n;
wire [2:0] oQ;
wire [6:0] oDisplay;
Counter8 c8(I_CLK,rst_n,oQ,oDisplay);
initial
begin



```

**6.7\_2**



## 五、实验结果

## 6.7\_1

 


  



  



 

## 6.7\_2

