

# 同济大学计算机系

## 数字逻辑课程实验报告



学 号 2252941

姓 名 杨瑞灵

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

## 一、实验内容

在本次实验中，我们将练习使用 Verilog HDL 语言，并采用三种不同的描述方式设计基本门电路，实现数据扩展。

6.1\_1---6.1\_3: 基本门电路实验

- a) 结构型描述
- b) 数据流型描述
- c) 行为描述

6.1\_4: 三态门实验

6.1\_5: 数据扩展实验


## 二、硬件逻辑图

（实验步骤中要求用 logisim 画图的实验，在该部分给出 logisim 原理图，否则该部分在实验报告中不用写）


## 三、模块建模

（该部分要求对实验中建模的所有模块进行功能描述，并列出各模块建模的 verilog 代码）

6.1\_1-----6.1\_3

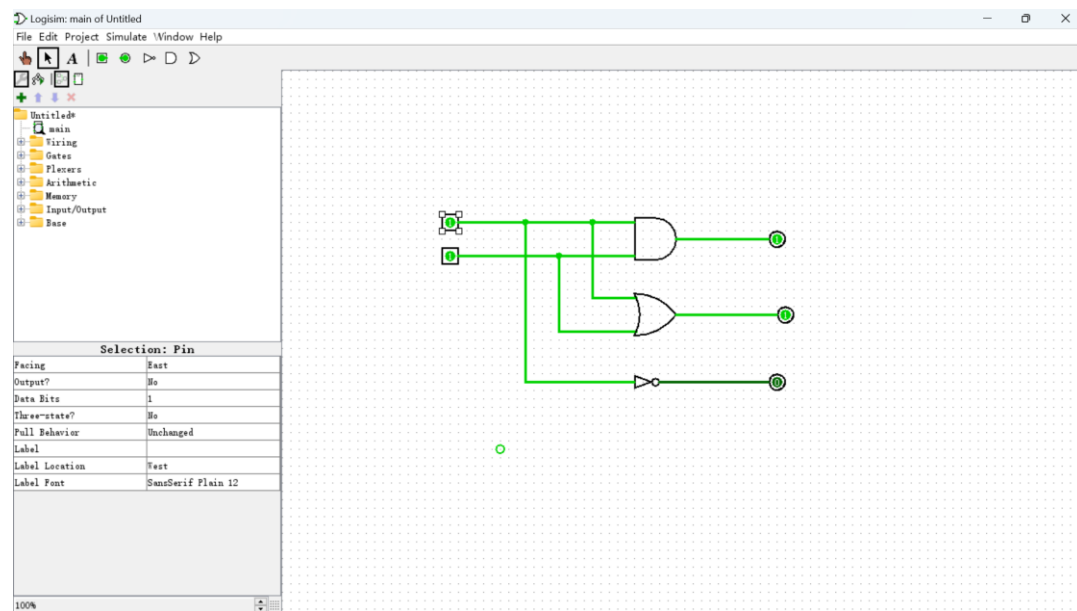

6.1\_4

 

#### 四、测试模块建模

（要求列写各建模模块的 test bench 模块代码）

6.1\_1---6.1\_3

```
`timescale 1ns / 1ns
```

```
module logic_gates_tb();
```

```
    reg iA;
```

```
    reg iB;
```

```
    wire oAnd;
```

```
    wire oOr;
```

```
    wire oNot;
```

```
    initial
```

```
    begin
```

```
        iA=0;
```

```
        # 40 iA=1;
```

```
        # 40 iA=0;
```

```
        # 40 iA=1;
```

```
        # 40 iA=0;
```

```
    end
```

```

        initial
        begin
            iB=0;
            # 40 iB=0;
            # 40 iB=1;
            # 40 iB=1;
            # 40 iB=0;
        end
        logic_gates_1
        logic_gates_inst(
            .iA(iA),
            .iB(iB),
            .oAnd(oAnd),
            .oOr(oOr),
            .oNot(oNot)
        );
    Endmodule

```

```

6.1_4
`timescale 1ns / 1ps
module three_state_gates_tb;
    reg iA;
    reg iEna;
    wire oTriState;
    three_state_gates uut (
        .iA(iA),
        .iEna(iEna),
        .oTri(oTriState)
    );
    initial
    begin
        iA = 0;
        #40 iA = 1;
        #40 iA = 0;
        #40 iA = 1;
    end
    initial
    begin
        iEna = 1;
        #20 iEna = 0;
        #40 iEna = 1;
        #20 iEna = 0;
    end
end
endmodule

```

```



6.1_5
`timescale 1ns / 1ps
module extend_tb;
reg [15:0] a;
  reg sext;
wire [31:0] b;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
extend uut (.a(a),.sext(sext),.b(b));
initial
begin
// Initialize Inputs
a = 0;
sext = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
#100;
// Add stimulus here
sext = 1;
a = 16'h0000;
#100;
sext = 0;
a = 16'h8000;
#100;
sext = 1;
a = 16'h8000;
#100;
sext = 0;
a = 16'hffff;
#100;
sext = 1;
a = 16'hffff;
#100;
end
endmodule

```

## 五、实验结果


（该部分可截图说明，要求 logisim 逻辑验证图、modelsim 仿真波形图、以及下板后的实验结果贴图（实验步骤中没有下板要求的实验，不需要下板贴图））

6.1\_1

 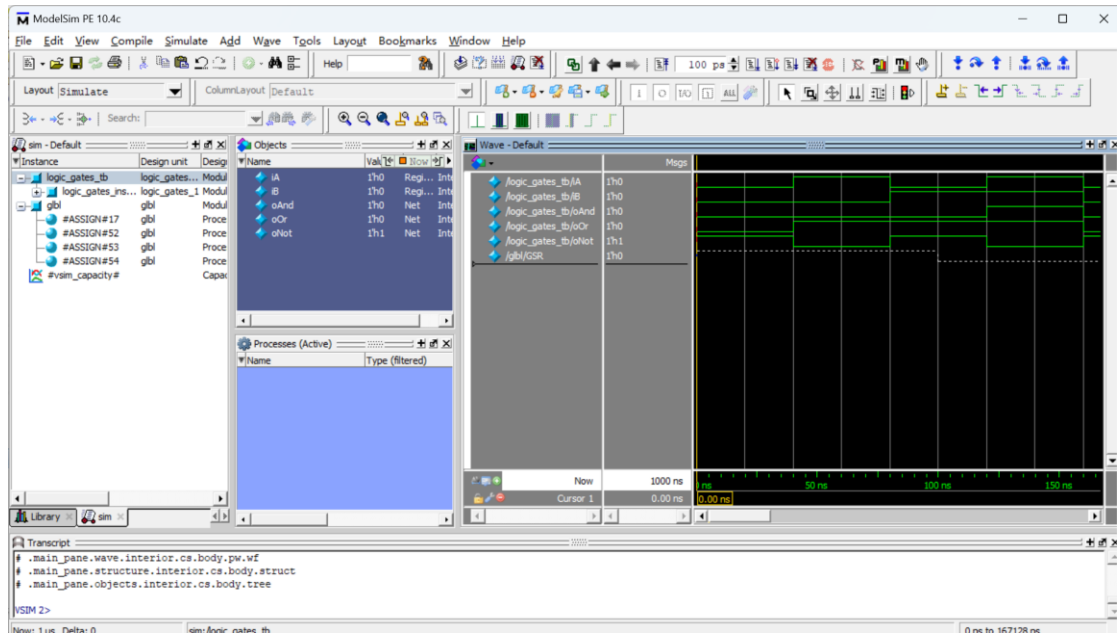






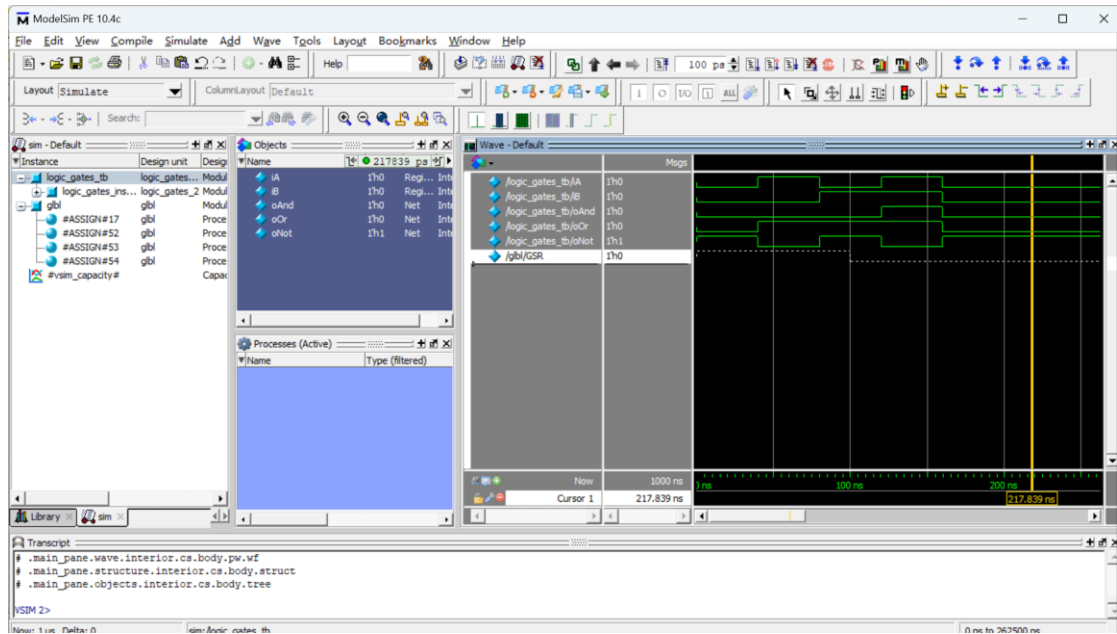

同上

## 6.1\_3

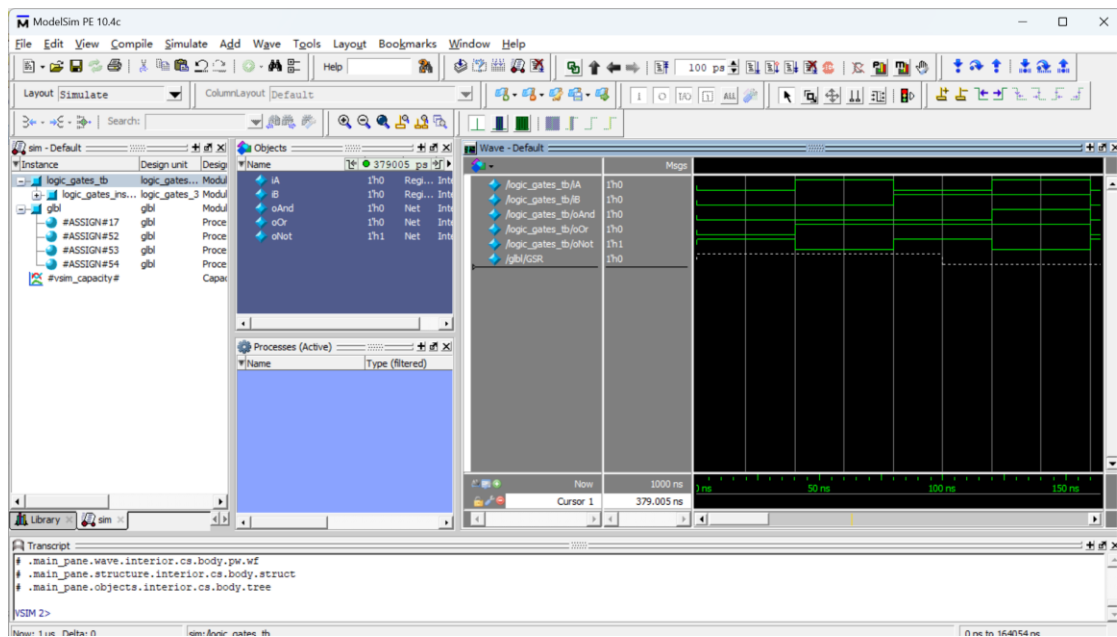

同 1



6.1\_4

