

同济大学计算机系

数字逻辑课程实验报告

实验八 RAM 与寄存器堆



学 号 2252941

姓 名 杨瑞灵

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

一、实验内容

实验介绍

在本次实验中，我们将使用 Verilog HDL 语言实现 RAM 以及寄存器堆的设计和仿真。

实验目标

6.8_1

深入了解 RAM 与寄存器堆的原理。λ 用 logicsim 画出一个包含 16 个寄存器的寄存器堆原理图。λ 学习使用 Verilog HDL 语言设计实现 RAM 以及寄存器堆。3.实验原理
1)RAM 半导体随机读写存储器，简称 RAM，它是数字计算机和其他数字系统的重要存储部件，可存放大量的数据。图 6.8.1 所示为 RAM 的逻辑结构图，其主体是存储矩阵，另有地址译码器和读写控制电路两大部分。读写控制电路中有片选控制和输入输出缓冲器等，以便组成双向 I/O 数据线

 


图 6.8.1 RAM 的逻辑结构图

RAM 有三组信号线：

地址线：单向，传送地址码（二进制数），以便按地址码访问存储单元；

数据线：双向，将数据码（二进制数）送入存储矩阵或从存储矩阵读出；

读/写命令线：单向控制线，分时发送这两个命令，要保证读时不写，写时不读。

如图 6.8.2 所示，为本实验所需要实现的 RAM 的示意图

 


图 6.8.2 本实验的 RAM 示意图

● 接口定义:

```
module ram (
input clk,    //存储器时钟信号, 上升沿时向 ram 内部写入数据
input ena,    //存储器有效信号, 高电平时存储器才运行, 否则输出 z
input wena,   //存储器读写有效信号, 高电平为写有效, 低电平为读有效, 与 ena
              //同时有效时才可对存储器进行读写
input [4:0] addr, //输入地址, 指定数据读写的地址
input [31:0] data_in, //存储器写入的数据, 在 clk 上升沿时被写入
output [31:0] data_out //存储器读出的数据,
)
```


6.8_2

```
module ram2 (
    input clk,    //存储器时钟信号, 上升沿时向 ram 内部写入数据
    input ena,    //存储器有效信号, 高电平时存储器才运行, 否则输出 z
    input wena,   //存储器读写有效信号, 高电平为写有效, 低电平为读有效, 与
                  //ena 同时有效时才可对存储器进行读写
    input [4:0] addr, //输入地址, 指定数据读写的地址
    inout [31:0] data, //存储器数据线, 可传输存储器读出或写入的数据。
                      //写入的数据在 clk 上升沿时被写入
)
```

6.8_3 寄存器堆 (regfiles)

一个寄存器是由 m 个触发器或锁存器按并行方式输入且并行方式输出连接而成。它只能记忆 1 个字, 1 个字的长度等于 n 个比特。当需要记忆多个字时, 一个寄存器就不够用了, 在这种情况下, 这些集中使用的寄存器组的逻辑结构称为寄存器堆。

图 6.8.3 位寄存器堆的逻辑结构与原理示意图, 它由寄存器组、地址译码器、多路选择器 MUX 及多路分配器 DMUX 等部分组成。

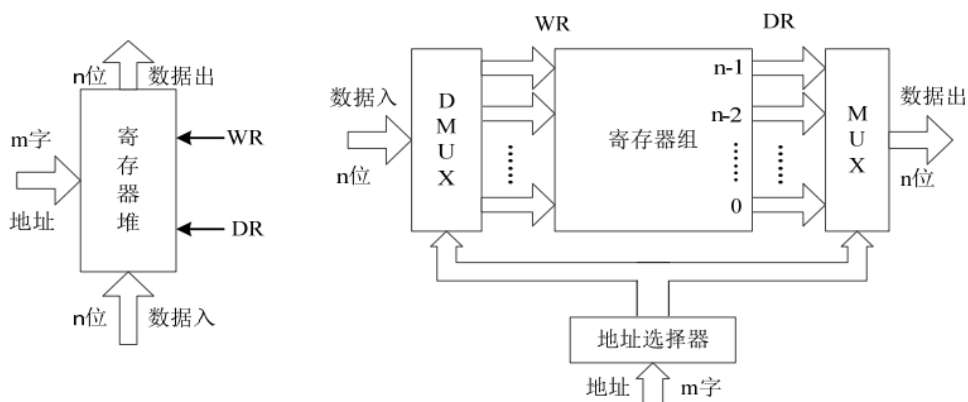

(a) 逻辑结构图 (b) 原理示意图

图 6.8.3 寄存器堆的逻辑结构

图 6.8.4 给出了由四个 4 位寄存器组成的寄存器堆原理图，其主要由 1 个 2-4 译码器、4 个 4 位寄存器和 2 个 4 位 4 选 1 选择器实现，其中

- we 信号连 2-4 译码器的使能端，使用 waddr 确定 we 信号被输入到哪个寄存器中；
- clk 信号连接入每个寄存器，控制寄存器的读写；
- rst 信号连接入每个寄存器，控制寄存器的复位；
- 所有寄存器的输出连接到两个 4 位 4 选 1 选择器，使用两个输入 raddr1, raddr2 控制输出的值

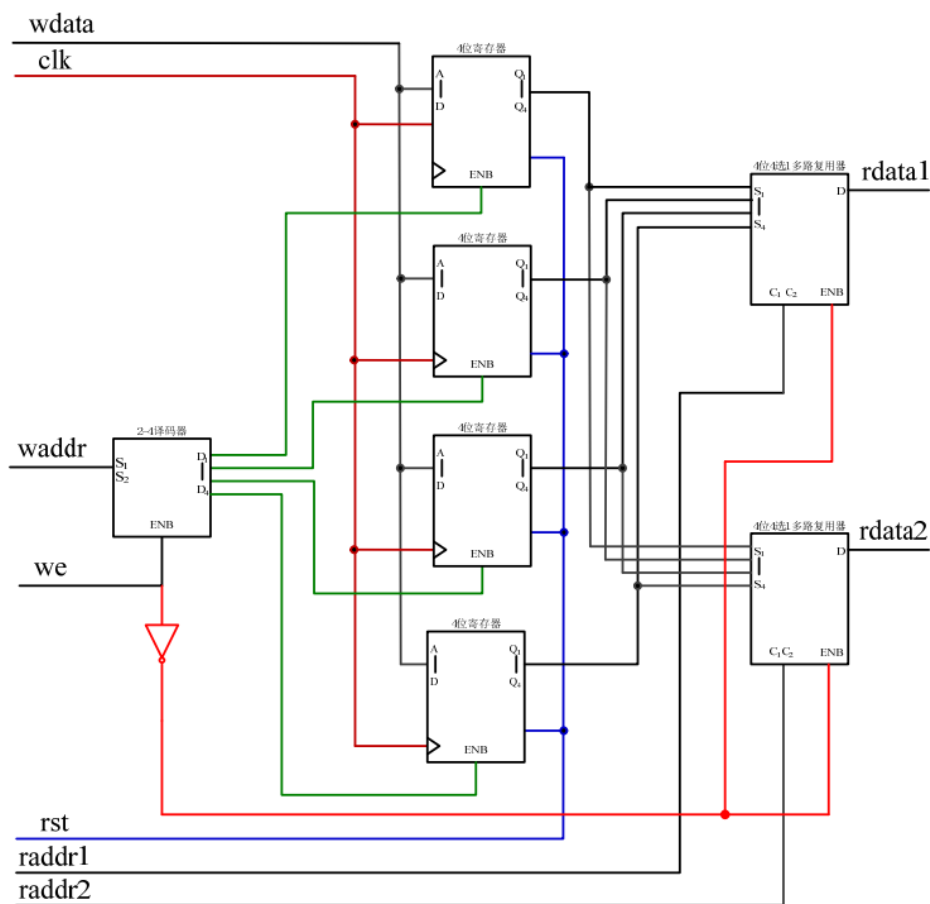


图 6.8.4 由 4 个寄存器组成的寄存器堆原理图

图 6.8.5 给出了本实验所要建模的寄存器堆的功能框图。

 



图 6.8.5 本实验所要建模的寄存器堆功能框图

```
module Regfiles(
input clk, //寄存器组时钟信号，下降沿写入数据
input rst, //reset 信号，异步复位，高电平时全部寄存器置零
input we, //寄存器读写有效信号，高电平时允许寄存器写入数据，
           低电平时允许寄存器读出数据
input [4:0] raddr1, //所需读取的寄存器的地址
input [4:0] raddr2, //所需读取的寄存器的地址
input [4:0] waddr, //写寄存器的地址
input [31:0] wdata, //写寄存器数据，数据在 clk 下降沿时被写入
output [31:0] rdata1, //raddr1 所对应寄存器的输出数据
output [31:0] rdata2 //raddr2 所对应寄存器的输出数据
);
```


二、硬件逻辑图

6.8_3 寄存器堆（regfiles）


整体：

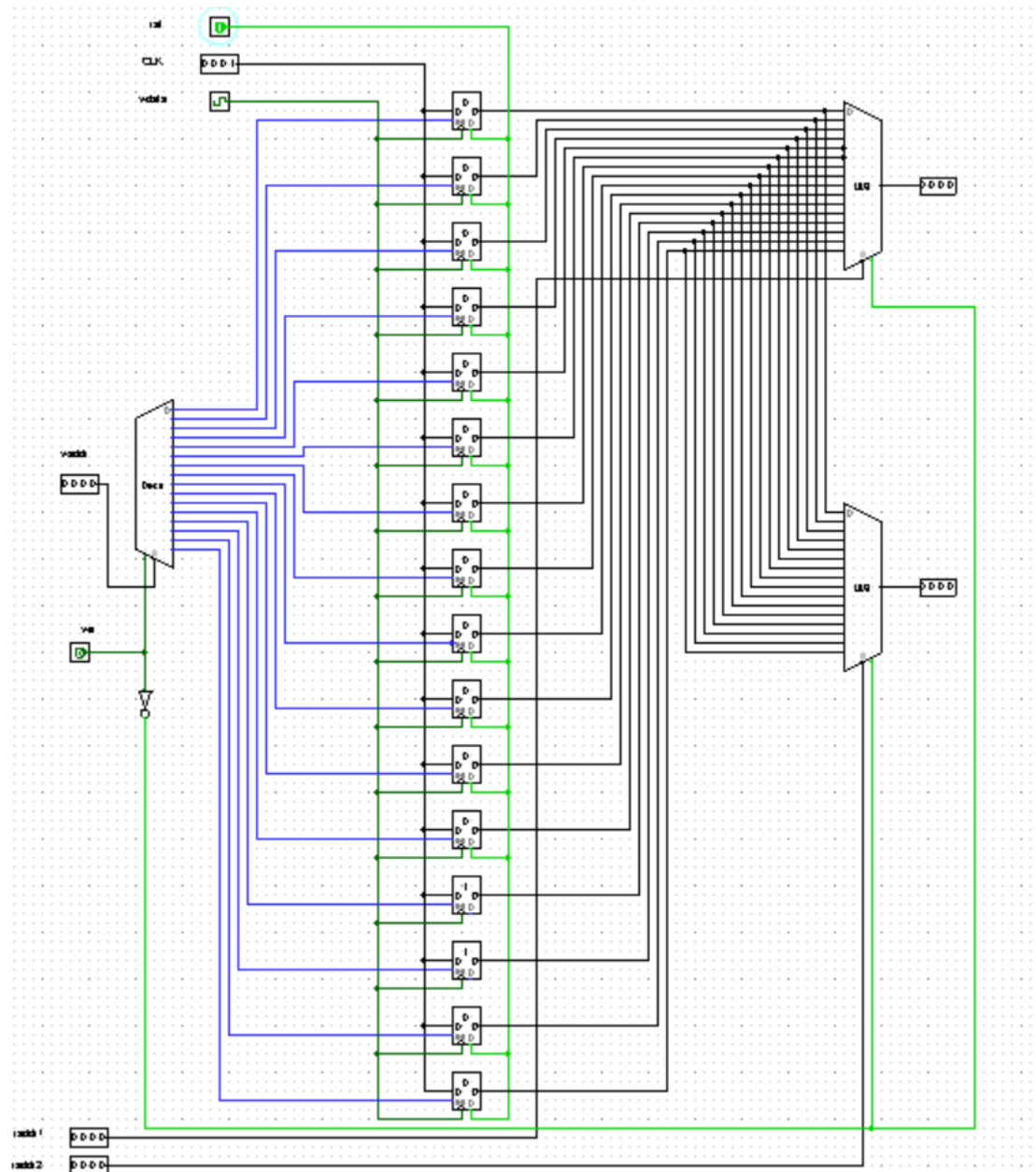


Rst=1 清零

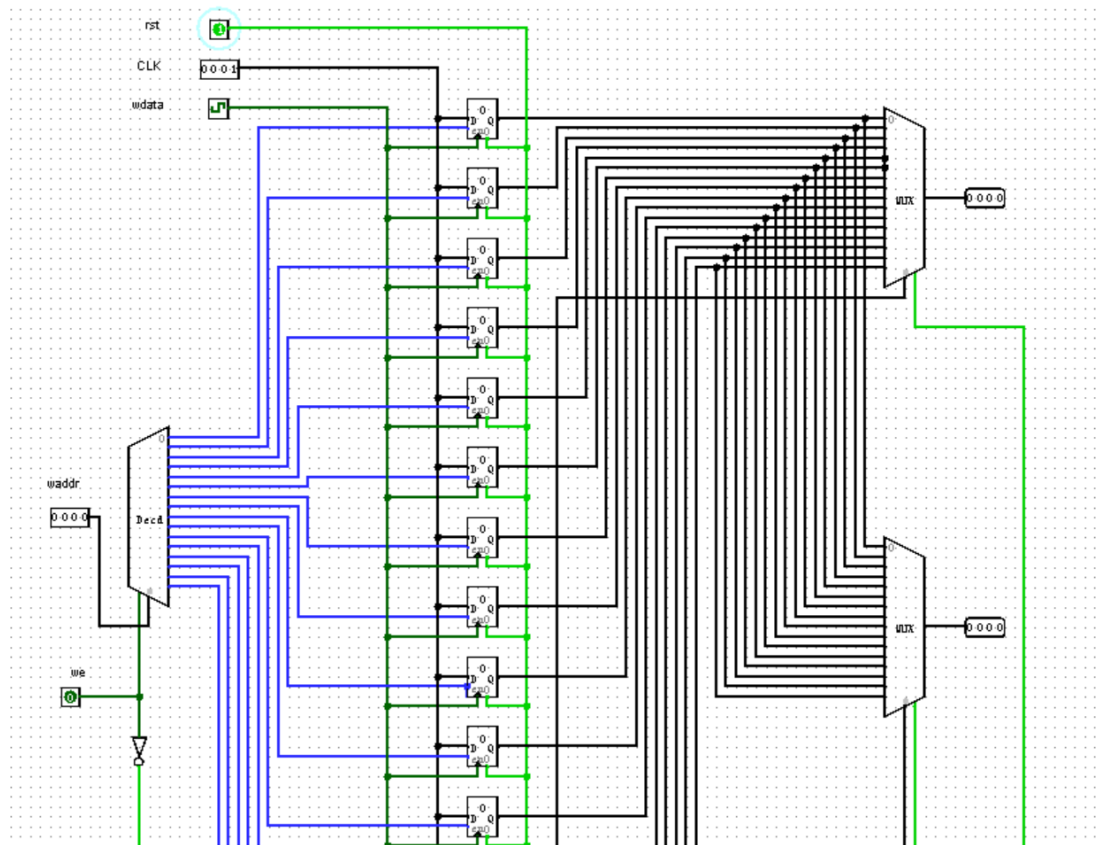

Wdata=0111, we=1 写入

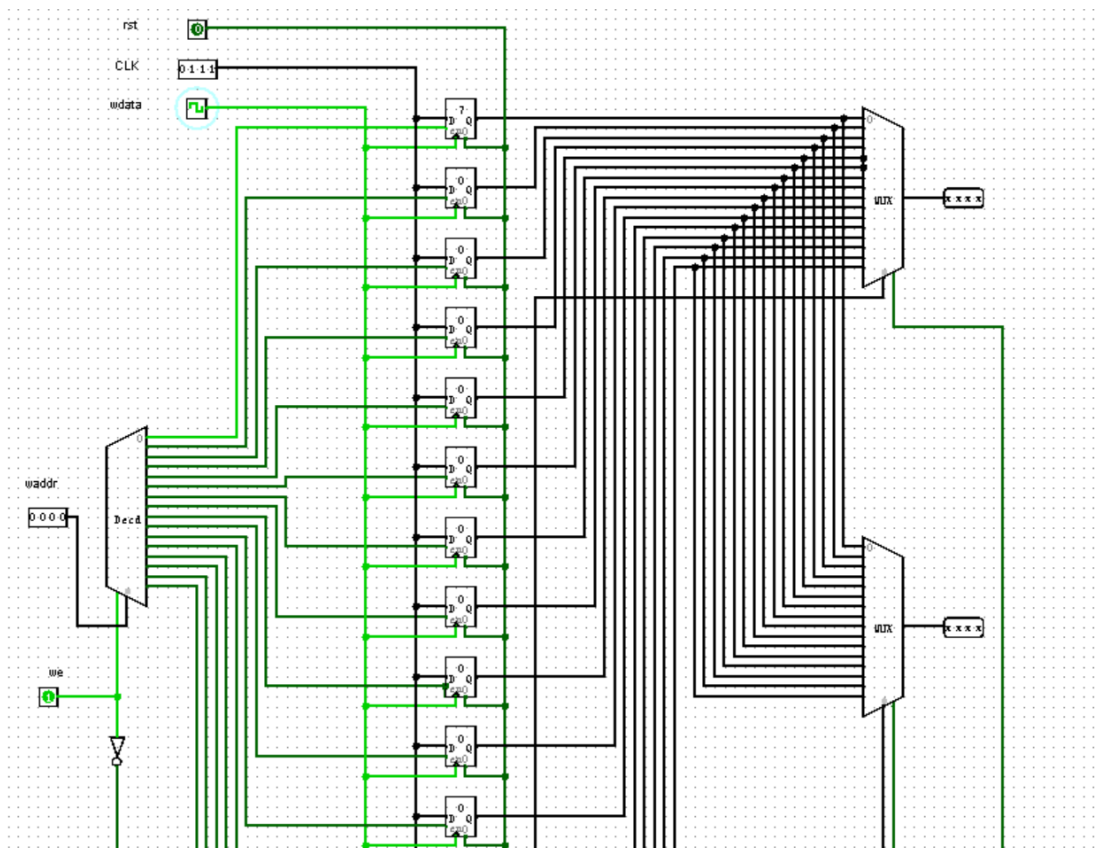

We=0 读出 0000 地址数据 0111

 

三、模块建模

6.8_1

```

module ram(
    input clk,
    input ena,
    input wena,
    input [4:0] addr,
    input [31:0] data_in,
    output reg [31:0] data_out
);
    reg [31:0] ram [0:31];
    always @(posedge clk)
        begin
            if (ena)
                begin

```



```

        if (wena)
            ram[addr] <= data_in;
        end
    end
always @(*)
    begin
        if (ena&~wena)
            data_out <= ram[addr];
        else
            data_out<='bz;
        end
    end
endmodule

```

6.8_2

```

module ram2(
    input clk,
    input ena,
    input wena,
    input [4:0] addr,
    inout [31:0] data
);
    reg [31:0] ram [0:31];
    reg [31:0] temp;           //inout type cannot be assigned in procedural
    process, register needed
    always @(posedge clk)
        begin
            if (ena)
                begin
                    if (wena)
                        ram[addr] <= data;
                    else
                        temp <= ram[addr];
                    end
                end
            else
                temp<='bz;
            end
        assign data = temp;
    endmodule

```

6.8_3

```

module ram(
    input clk,//时钟
    input wena,// 1 是写入,0 是输出
    input [4:0] addr,//读出和写入的地址
    input [31:0] data_in,//写入的数据
    output reg [31:0] data_out,//读出的
    input rst//异步复位
);
// ram ram1(clk,we,addr1,wdata,rdata1,rst);
reg ena=1;
reg [31:0] ram [0:31]; // 32 个寄存器 位宽是 32 位
integer i;
// 下降沿写入数据
always @(negedge clk)
    begin
        if (ena)
            begin
                if (wena)
                    ram[addr] <= data_in;
            end
        end
    end
always @(*) begin
    if (ena&~wena)
        data_out <= ram[addr];
    else
        data_out<='bz;
    end
//异步复位, rst 等于 0 时全部寄存器清零
always@(*)
    begin
        if(rst)
            begin
                for (i = 0; i < 32; i=i+1)
                    ram[i] = 32'h00000000;
            end
        end
    end
endmodule

module Regfiles(clk,rst,we,raddr1,raddr2,waddr,wdata,rdata1,rdata2);
    input clk;//时钟
    input rst;//置零, 高电平时全部寄存器清零
    input we;//写入还是写出
    input [4:0] raddr1;//写出的地址 1
    input [4:0] raddr2;//写出的地址 2

```

```

    input [4:0] waddr;//准备写的寄存器的地址
    input [31:0] wdata;//写入的数据，下降沿写入
    output [31:0] rdata1;//寄存器对应的输出数据 1，由地址 raddr1 从寄存器 ram
    中获取
    output [31:0] rdata2;//寄存器对应的输出数据 2，由地址 raddr2 从寄存器 ram
    中获取
    reg [4:0] addr1;
    reg [4:0] addr2;
    reg [31:0] data_out;//接收，赋值给 rdata1 或者 rdata2
    //相当于定义两个寄存器，两边同时进行操作，写入，但是输出 data_out 的
    不同
    ram ram1(clk,we,addr1,wdata,rdata1,rst);
    ram ram2(clk,we,addr2,wdata,rdata2,rst);
    always@(*)
        begin
            if(we)
                begin
                    //写入
                    addr1<=waddr;
                    addr2<=waddr;
                end
            else
                begin
                    //写出
                    addr1<=raddr1;
                    addr2<=raddr2;
                end
        end
    end
endmodule

```

四、测试模块建模

6.8_1

```

module ram_tb();
    reg clk;
    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    reg [31:0] data_in;
    wire [31:0] data_out;
    ram Ram(.clk(clk),.ena(ena),.wena(wena),.addr(addr),.data_in(data_in),.data_out(data_out));
    initial

```

```

begin
clk<=0;
ena<=0;
wena<=0;
end
always
#5 clk=~clk;

initial
begin
#8 ena<=1;
    wena<=1;
    addr<=4'b0000;
    data_in<=32'b1010_1010_1010_0000_0000_1111_0000_1111;
#10 wena<=0;

#10 wena<=1;
    addr<=4'b1010;
    data_in<=32'b0000_1010_1010_0000_0000_1111_0000_1111;
#10 wena<=0;

#10 wena<=1;
    addr<=4'b1111;
    data_in<=32'b1010_0000_0000_0000_0000_1111_0000_1111;
#10 wena<=0;

end
endmodule

```

6.8_2

```

module ram2_tb();
reg clk;
    reg ena;
    reg wena;
    reg [4:0] addr;
    reg [31:0] temp;
    wire [31:0] data;

    ram2
    RAM(
        .clk(clk),
        .ena(ena),
        .wena(wena),

```

```

        .addr(addr),
        .data(data)
    );

//clk
initial
begin
    clk = 0;
    #1 clk = 1;
end
always #2 clk = ~clk;

assign data = wena?temp:32'bz;

initial
begin
    ena = 0;
    #20 ena = 1;

    wena = 1;
    addr = 5'b0000;
    temp = 32'b1;
    #5
    addr = 5'b0001;
    temp = 32'b0011;

    #5
    addr = 5'b0011;
    temp = 32'b0101;

    #5
    addr = 5'b1001;
    temp = 32'b1111;

    #5
    addr = 5'b1110;
    temp = 32'b0110;

    #5
    addr = 5'b0101;
    temp = 32'b0100;

    #20

```

```

        wena = 0;
        addr = 5'b0001;
        #50
        addr = 5'b0000;
        #50
        addr = 5'b1001;
        #50
        addr = 5'b0011;
        #50
        addr = 5'b0101;
        #50
        addr = 5'b1110;
    end
endmodule

```

6.8_3

```

module Regfiles_tb();
    reg clk;
    reg rst;
    reg we;
    reg [4:0] raddr1;
    reg [4:0] raddr2;
    reg [4:0] waddr;
    reg [31:0] wdata;
    wire [31:0] rdata1;
    wire [31:0] rdata2;

    Regfiles Rf(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .we(we),
        .raddr1(raddr1),
        .raddr2(raddr2),
        .waddr(waddr),
        .wdata(wdata),
        .rdata1(rdata1),
        .rdata2(rdata2)
    );

    integer i = 0;

    initial
    begin
        raddr1 = 5'b0;

```

```


        raddr2 = 5'b0;
        clk = 0;
        rst = 0;
        #2 rst = 1;
        #2 rst = 0;
    end
    always #2 clk = ~clk;

    initial
    begin
        we = 0;
        #20 we = 1;
        while(i <= 31)
            begin
                waddr = i;
                wdata = 31 - i;
                #10
                i = i + 1;
            end
        i = 0;
        we = 0;
        while(i <= 31)
            begin
                raddr1 = i;
                raddr2 = 31 - i;
                #20
                i = i + 1;
            end
        end
    end
endmodule



```

五、实验结果

6.8_1

 


6.8_2

  

6.8_3

写入

 

读出

